


NAME: SAGAR LADLA

ROLL: 2024HT01123

SUBJECT: Hardware Software Co-Design


TITLE: RTL Code, design and implement the 4 x 1 multiplexer

RTL code:

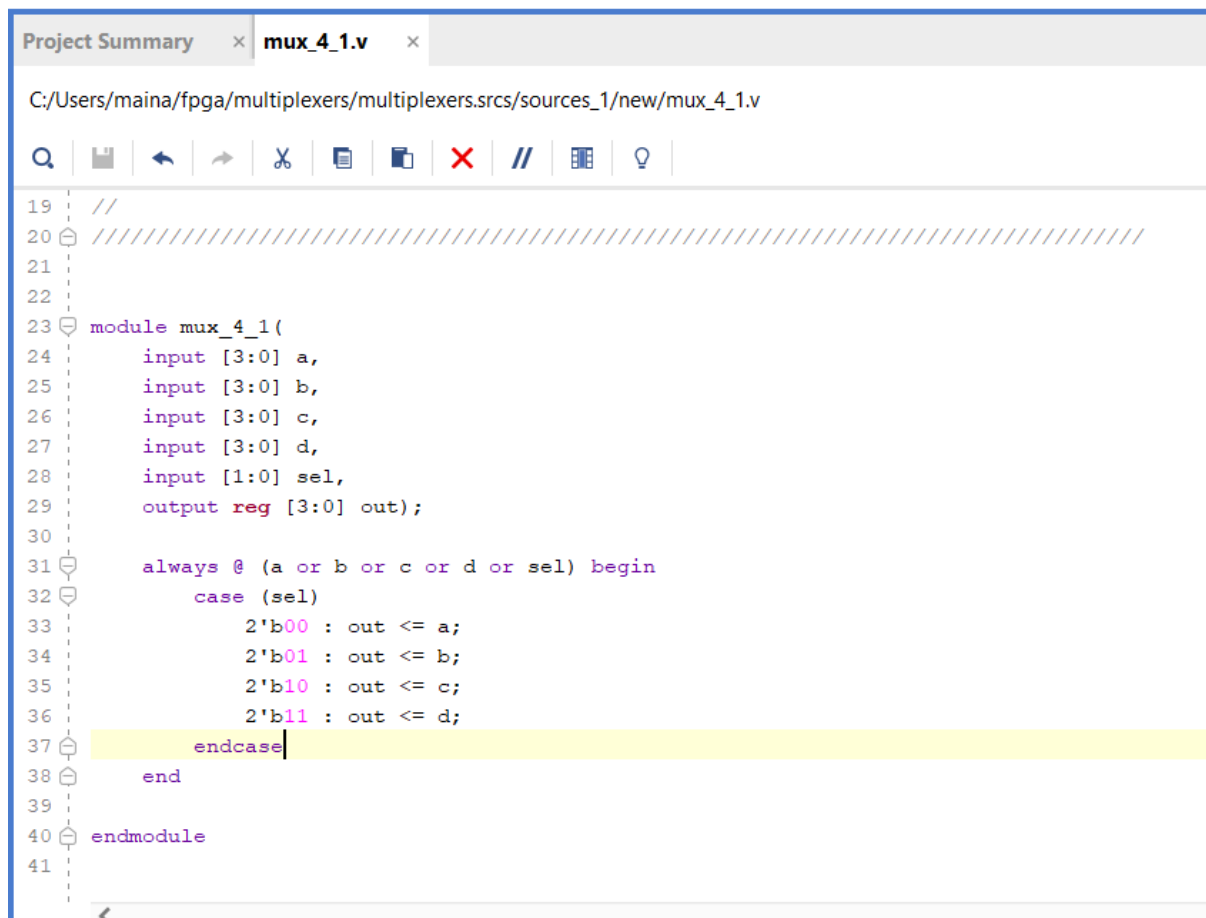


```
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21
22
23 module mux_4_1(
24     input [3:0] a,
25     input [3:0] b,
26     input [3:0] c,
27     input [3:0] d,
28     input [1:0] sel,
29     output reg [3:0] out);
30
31     always @ (a or b or c or d or sel) begin
32         case (sel)
33             2'b00 : out <= a;
34             2'b01 : out <= b;
35             2'b10 : out <= c;
36             2'b11 : out <= d;
37         endcase
38     end
39
40 endmodule
41
```

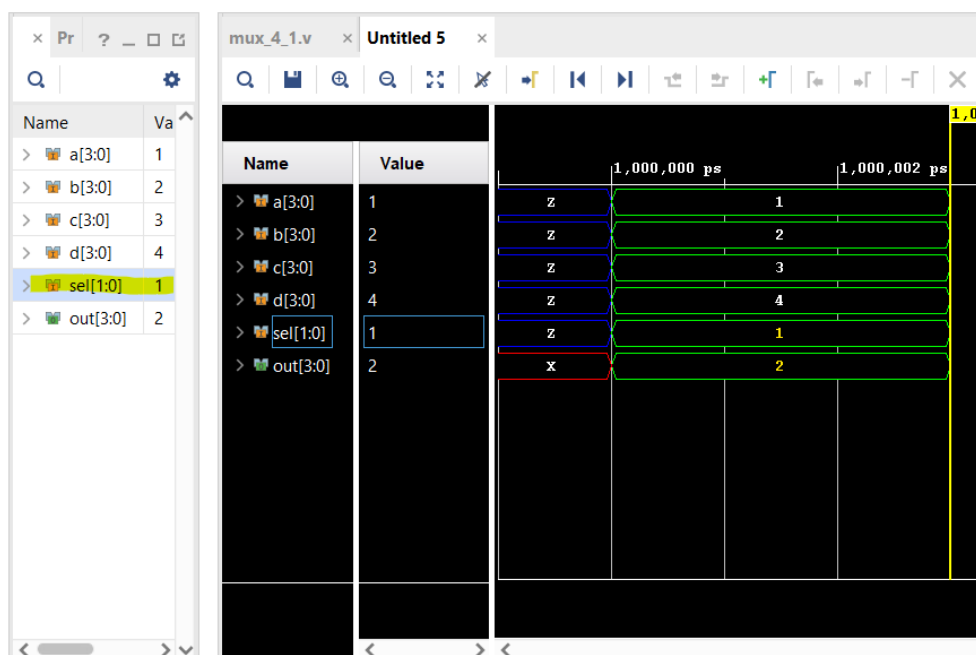
We have put the input values (a, b, c, d, sel) as (1, 2, 3, 4, 1th) which is giving us the output as 2 (which is at position 1st as mentioned in select line)



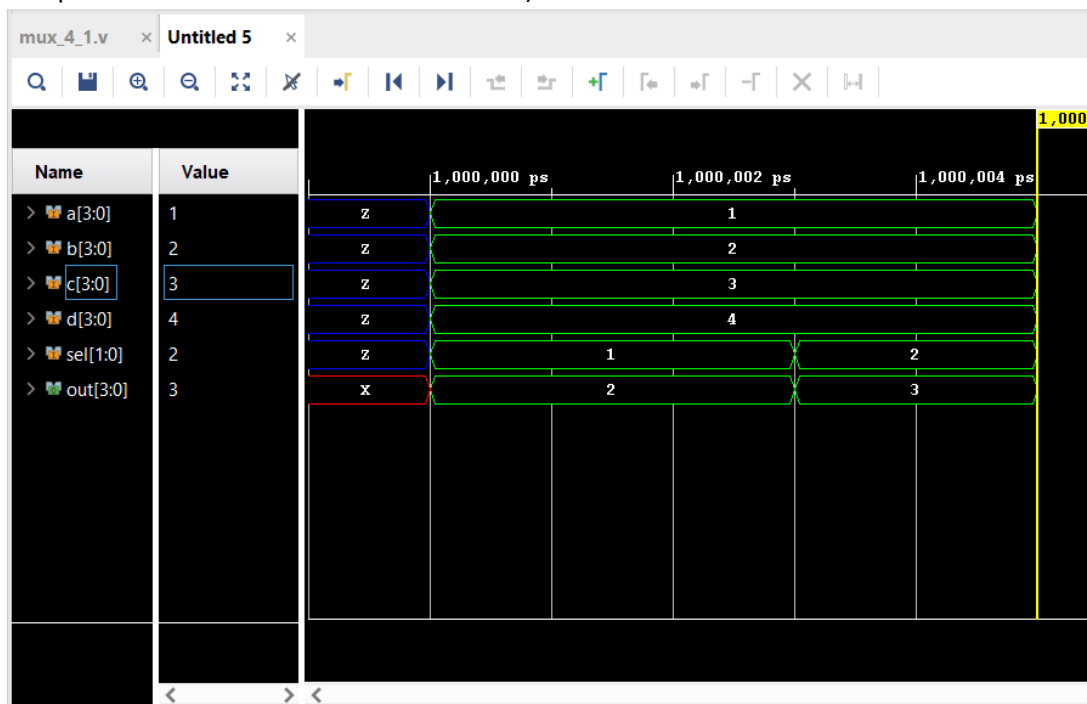We have put the input values (a, b, c, d, sel) as (1, 2, 3, 4, 2) which is giving us the output as 3 (which is at position 2th as mentioned in select line)



Schematic elaborate design

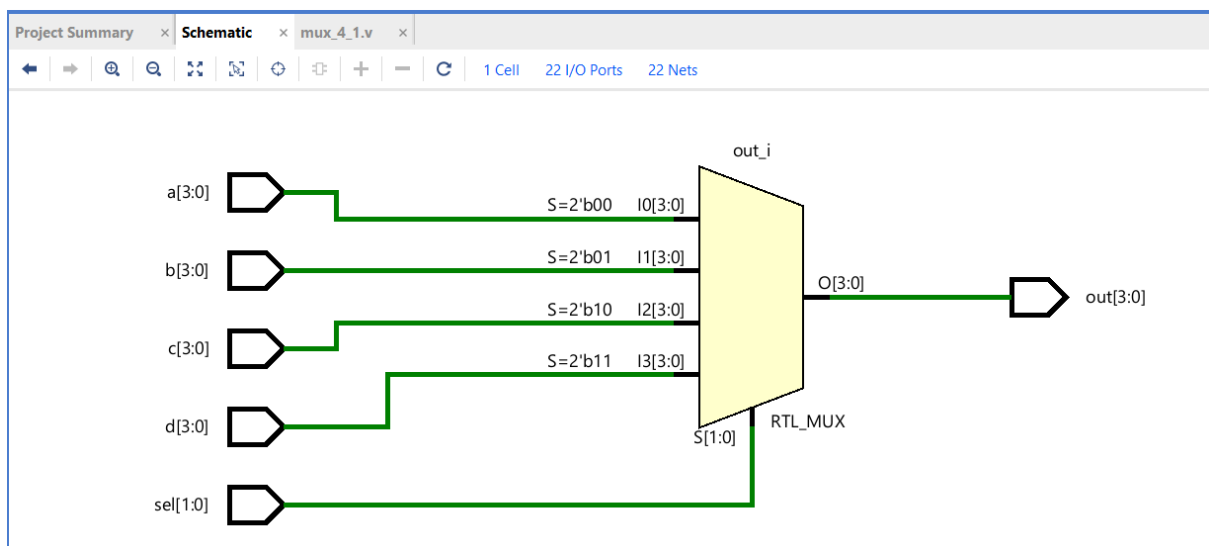

#### 4 x 1 MUX Schematic:

